

1) Aufgabe mit $R = 100 \Omega$

Wertetabelle (stimmt so)

Ohmsches Gesetz: $I = \frac{U}{R}$ Bei $(R=100, \Omega)$:

U	I
—	—
1 V	10 mA
2 V	20 mA
3 V	30 mA
4 V	40 mA
5 V	50 mA
10 V	100 mA

Kennlinie ($I=f(U)$)

- **Gerade durch den Ursprung (0,0)**

- Punkte z. B.: (1V,10mA), (5V,50mA), (10V,100mA) ### Mathematische Funktion

In Ampere: $I(U) = \frac{U}{100} = 0,01 \cdot U$ In mA (schulfreundlich): $I[\text{mA}] = 10 \cdot U[\text{V}]$

Steigung (m)

$m = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{1}{R}$ Für 100Ω :

- $(m=0,01, \text{A/V}) = 10, \text{mA/V}$

Konstruktive Kritik zu deinem Blatt: Oben ist grundsätzlich okay – aber achte darauf, dass du die Punkte **genau** triffst (vor allem (10|100)). Dann ist die Linie “wasserdicht”.

2) Wiederholung mit $R = 1 \text{k}\Omega$

Hier passiert bei dir der typische Achsen-Unfall: du hast unten die U-Achse gefühlt Richtung **80 V** gedehnt. Die Aufgabe hat aber U nur bis **10 V** vorgegeben.

Wertetabelle für $1 \text{k}\Omega$

$(R = 1000, \Omega)$

U	I
--	--
1 V	1 mA
2 V	2 mA
3 V	3 mA
4 V	4 mA
5 V	5 mA
10 V	10 mA

Funktion

In Ampere: $I(U) = \frac{U}{1000} = 0,001 \cdot U$ In mA: $I[\text{mA}] = 1 \cdot U[\text{V}]$

Steigung

- $m = 0,001, \text{A/V} = 1, \text{mA/V}$
-

3) Vergleich der Kennlinien (Teil e)

Wie verhält sich Strom bei steigender Spannung?

- Linear proportional:** U rauf \rightarrow I rauf im gleichen Verhältnis.
- Verdoppeln: $U \times 2 \Rightarrow I \times 2$.

Unterschied je nach Widerstand

- kleiner R \Rightarrow steilere Gerade (mehr Strom pro Volt)**
- größer R \Rightarrow flachere Gerade (weniger Strom pro Volt)**

Merksatz: $m = \frac{1}{R}$ Steigung ist der Kehrwert vom Widerstand.

4) Wie wäre es bei $R = 10 \Omega$ (Teil f)

Sehr steil, weil kleiner Widerstand:

U	I
--	--

1 V	100 mA
2 V	200 mA
5 V	500 mA
10 V	1 A

Funktion: $I = \frac{U}{10} = 0,1 \cdot U$ Steigung:

- $(m = 0,1, A/V = 100, \text{mA/V})$

Praktischer Hinweis (ohne Drama, aber realistisch): 10 V an 10 Ω sind **1 A**, das ist im Schulversuch je nach Aufbau schnell "warm und lehrreich".

Mini-Checkliste fürs saubere Diagramm (damit's keinen Punkt abzugibt)

- Achsen **beschriften + Einheiten** (U in V, I in mA)
- U-Achse bei der Aufgabe: **0 bis 10 V**
- Gerade **durch (0,0)** und durch den Endpunkt **(10,100)** bzw. **(10,10)**
- Steigung immer: $(\Delta I / \Delta U)$, **nicht** umgekehrt

From:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - □ **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**



Permanent link:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=allgemein:ha&rev=1768073612>

Last update: **10.01.2026 20:33**